




1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

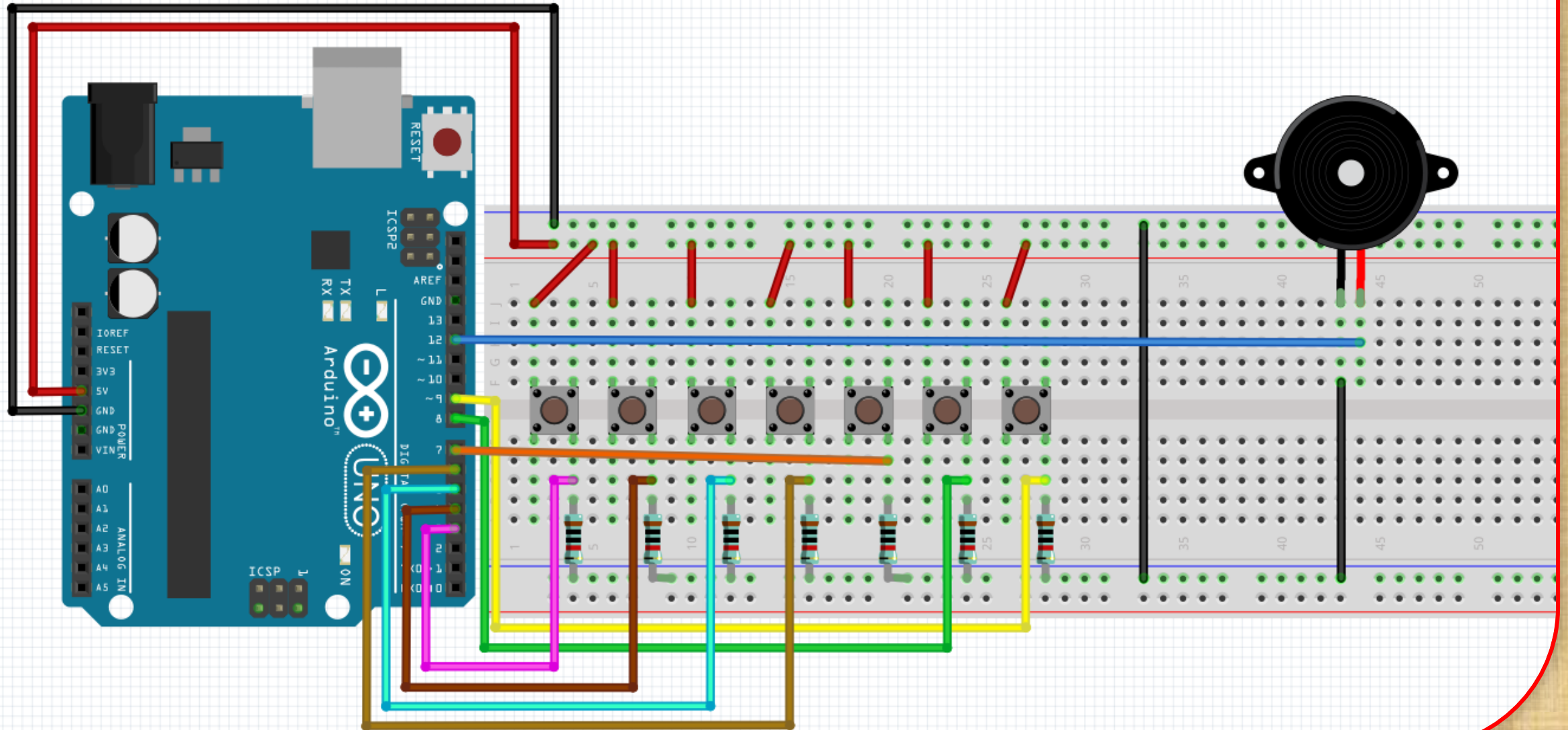c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Çıkış-Piano tasarımı):

7 adet buton ve bir adet buzzer kullanarak piano devresi kurun:





1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Çıkış-Piano tasarımı):

7 adet buton ve bir adet buzzer kullanarak piano kodu oluşturun:

```
void setup() {  
  pinMode(3,INPUT);  
  pinMode(4,INPUT);  
  pinMode(5,INPUT);  
  pinMode(6,INPUT);  
  pinMode(7,INPUT);  
  pinMode(8,INPUT);  
  pinMode(9,INPUT);  
}
```

```
void loop() {  
  if(digitalRead(3)==1){  
    tone(12,262);  
    delay(250);  
  }  
  if(digitalRead(4)==1){  
    tone(12,294);  
    delay(250);  
  }  
  if(digitalRead(5)==1){  
    tone(12,330);  
    delay(250);  
  }  
  if(digitalRead(6)==1){  
    tone(12,349);  
    delay(250);  
  }  
}
```

```
  if(digitalRead(7)==1){  
    tone(12,392);  
    delay(250);  
  }  
  if(digitalRead(8)==1){  
    tone(12,440);  
    delay(250);  
  }  
  if(digitalRead(9)==1){  
    tone(12,494);  
    delay(250);  
  }  
  noTone(12);  
}
```